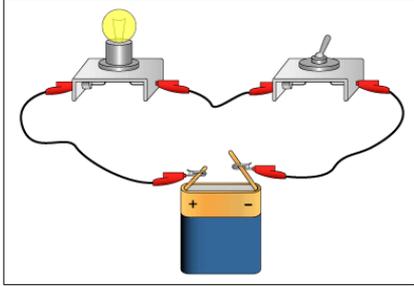
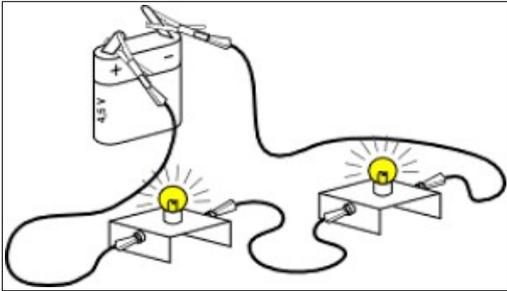
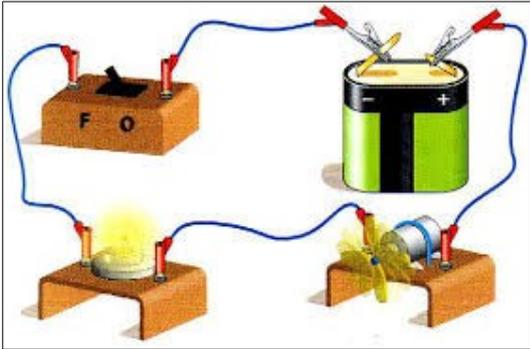
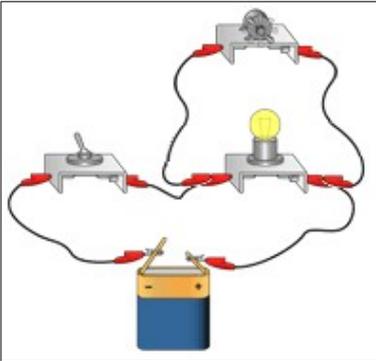


**Exercices de schématisation de montage électrique**

**Q1.** Pour chaque montage donné, réaliser le schéma électrique correspondant.

Montage	Schéma
 <p>Combien de fils contient ce montage ? .....</p>	<p>Indiquer le sens du courant électrique sur le schéma avec des flèches</p>
 <p>Combien de fils contient ce montage ? .....</p>	<p>Indiquer le sens du courant électrique sur le schéma avec des flèches</p>
 <p>Combien de fils contient ce montage ? .....</p>	<p>Indiquer le sens du courant électrique sur le schéma avec des flèches</p>
 <p>Combien de fils contient ce montage ? .....</p>	<p>Indiquer le sens du courant électrique sur le schéma avec des flèches</p>